




Hoe werkt een “loopje” nu precies?

- **Recapitulatie rekenmachines hoofdstuk 3**
- Van rekenmachine naar rekenmachine met “loopjes”


Recapitulatie rekenmachines

Vier hoofdcomponenten en hun samenhang

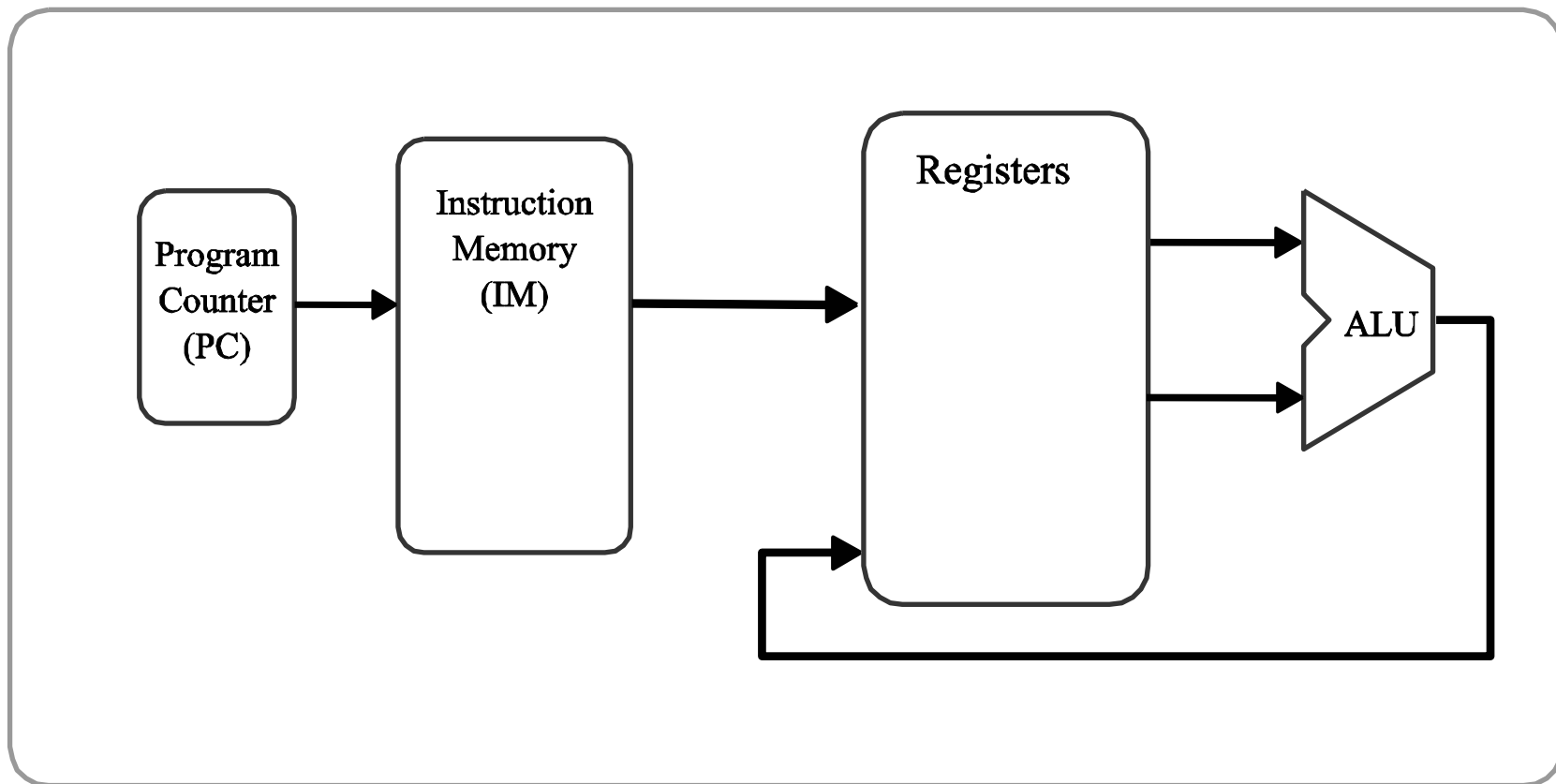



Rekenmachine II

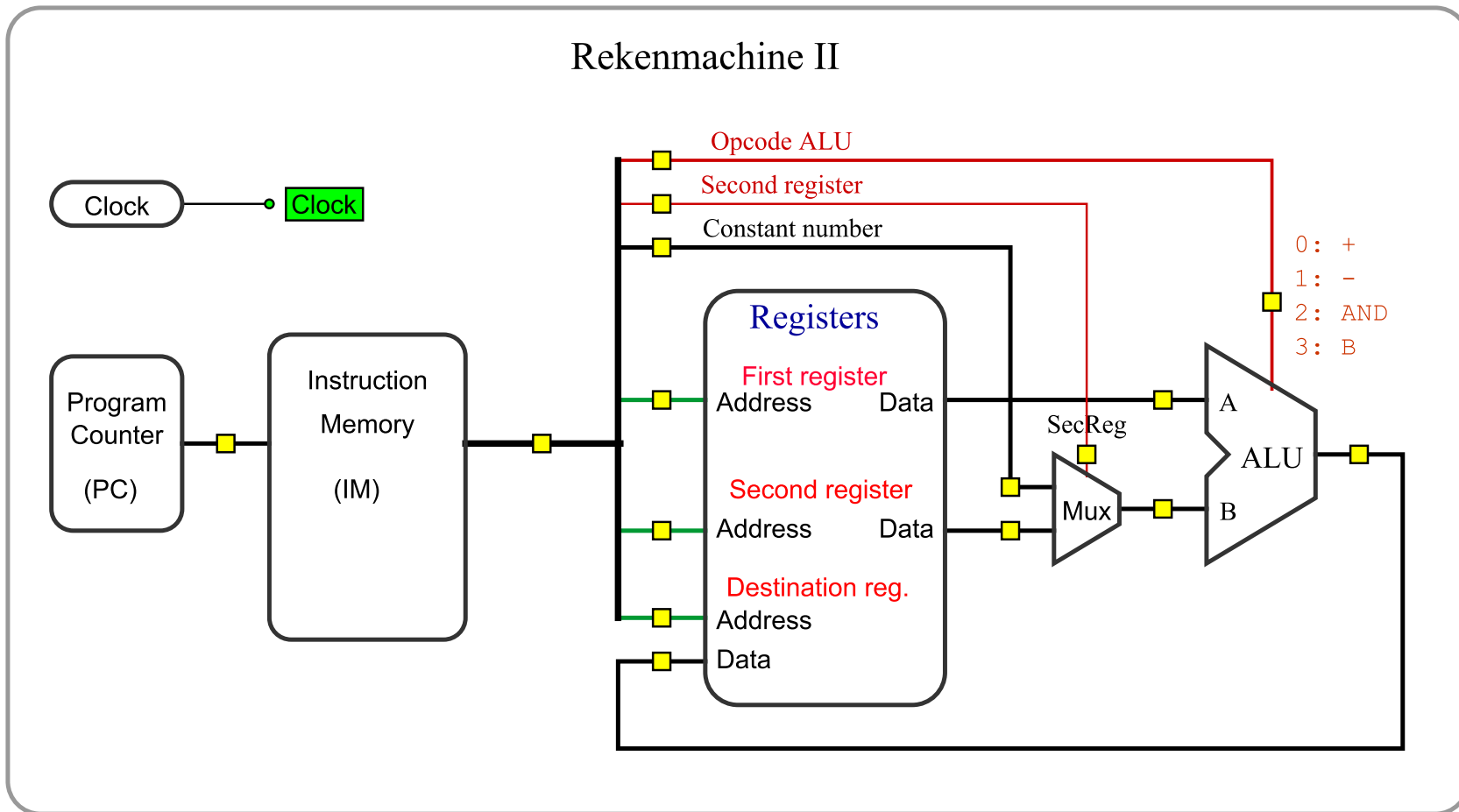



Instructieset

- Rekenkundige en logische instructies
 - ADD
 - SUB
 - AND
- Immediate instructies (Instructies met één constant getal)
 - LOADI
 - ADDI
 - SUBI
 - ANDI
- Datatransfer
 - COPY



Instructieset van Rekenmachine II

Instructie	Betekenis	Voorbeeld	Betekenis
ADD rd, rs, rt	Optellen registers	ADD \$5, \$6, \$7	$r5 \leftarrow r6 + r7$
SUB rd, rs, rt	Aftrekken registers	SUB \$5, \$6, \$7	$r5 \leftarrow r6 - r7$
AND rd, rs, rt	Bitwise AND registers	AND \$5, \$6, \$7	$r5 \leftarrow r6 \& r7$
COPY rd, rt	Copy register	COPY \$3, \$2	$r3 \leftarrow r2$
ADDI rd, rs, imm	Optellen register en constante	ADDI \$5, \$6, 0x1234	$r5 \leftarrow r6 + 0x1234$
SUBI rd, rs, imm	Aftrekken register en constante	SUBI \$7, \$6, 0x1234	$r7 \leftarrow r6 - 0x1234$
ANDI rd, rs, imm	Bitwise AND register en const.	ANDI \$5, \$6, 0d34	$r5 \leftarrow r6 \& 0d34$
LOADI rd, imm	Laad getal in register	LOAD \$1, 0x 0020	$r1 \leftarrow 0x0020$



Hoe werkt een “loopje” nu precies?

- Recapitulatie rekenmachine
- Van rekenmachine naar rekenmachine met “loopjes”



Uitbreiding instructieset met Branch-instructies:

- Rekenkundige en logische instructies
 - ADD
 - SUB
 - AND
 - COPY
- Immediate instructies (Instructies met één constant getal)
 - ADDI
 - SUBI
 - ANDI
 - LOADI
- **Branch instructies**
 - BZ (Branch if zero)
 - BEQ (Branch if equal)
 - BRA (Branch always)




Voorwaarden Branch-instructie

- Een sprong in een programma wordt alleen uitgevoerd als:
- er een Branch-instructie geprogrammeerd is én
 - de Zero-uitgang van de ALU 1 is.

Uitbreiding hardware

- Componenten die de voorwaarden scheppen om een sprong mogelijk te maken. Dit zijn:
 - een Branch-bit;
 - een extra ALU-uitgang; (zero flag)
 - een AND-poort;
 - een LoadPC-ingang zodat de PC naar een andere waarde kan gaan de volgende;
 - een extra Adder om het adres te berekenen waar de PC naar toe moet springen.


ALU met Zero-flag

 


$$Z = y_{15} + y_{14} + y_{13} + \dots + y_0.$$



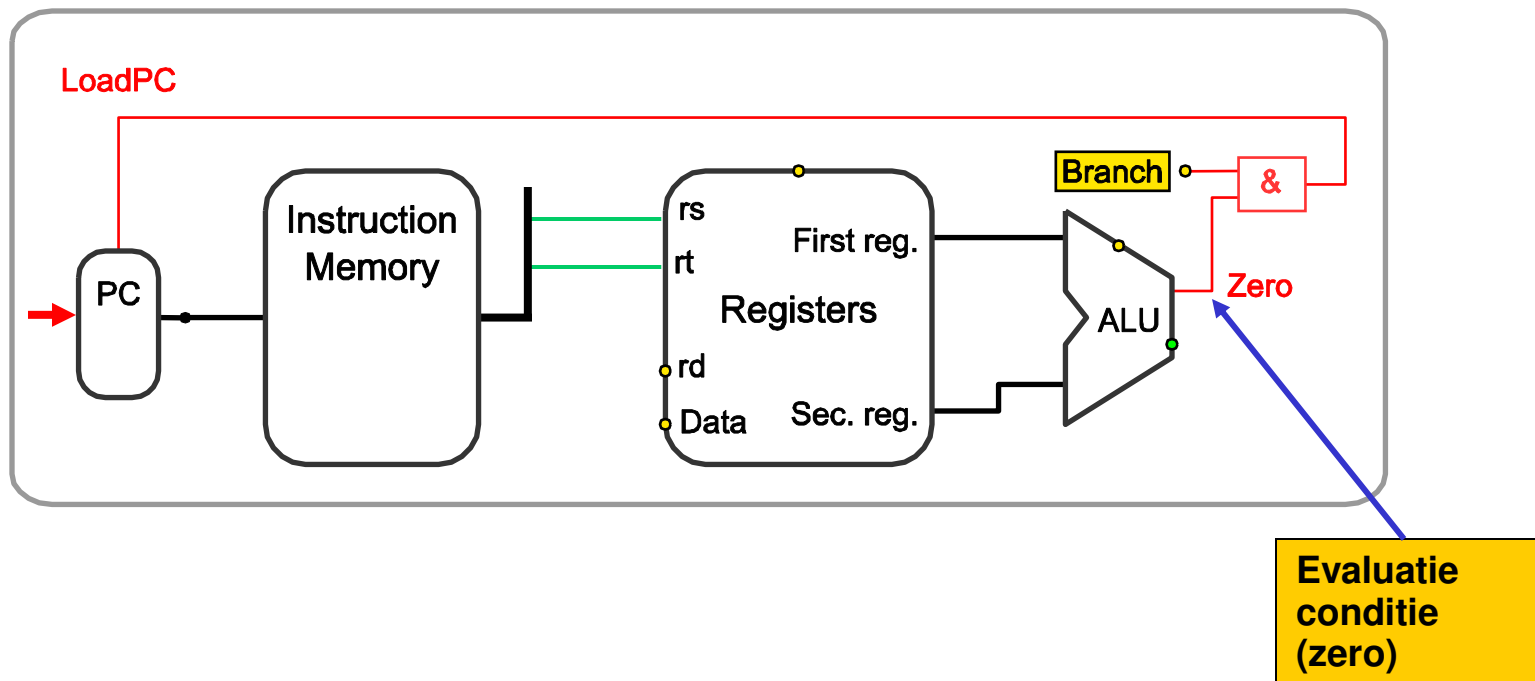Wanneer wordt een branch-instructie uitgevoerd?




Naar welke instructie springt de PC?

 

Huidige waarde PC is 5;
FFFD = -3; 3 instructies terug;
Nieuwe waarde PC wordt 2

Naar welke instructie springt de PC?

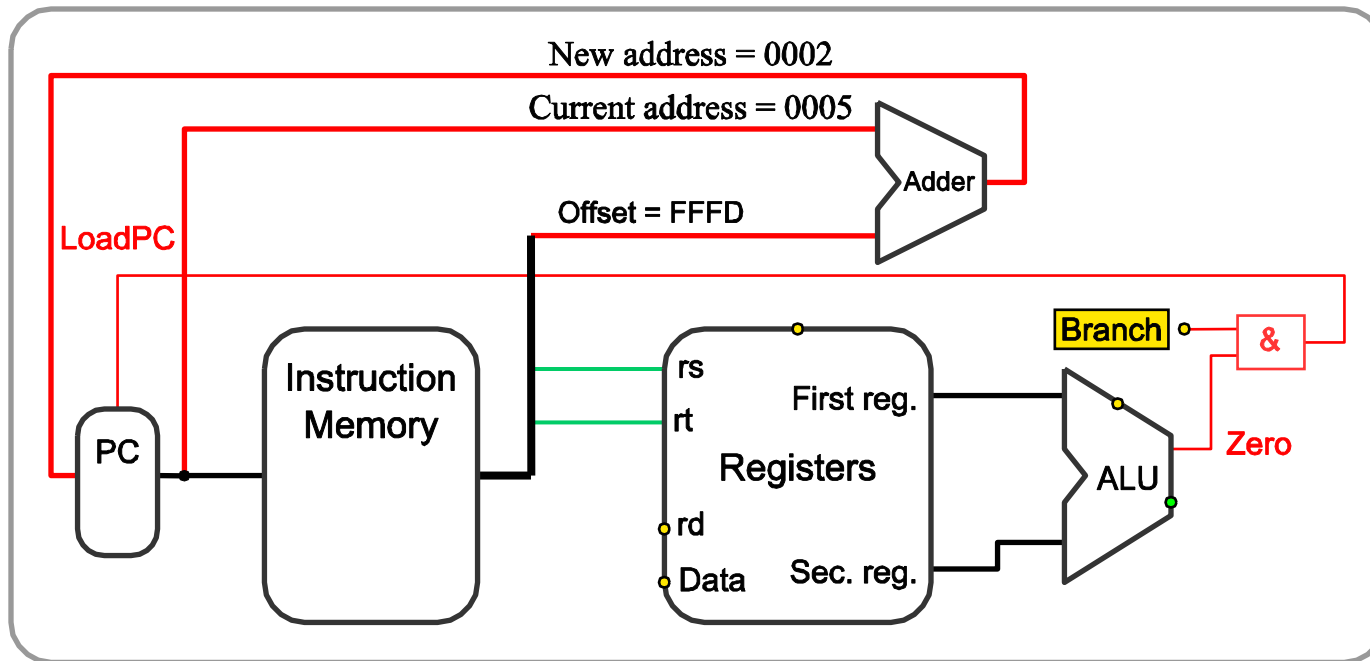


Syntax : `BEQ rs, rt, label`

Voorbeeld: `BEQ $7, $5, label`

Betekenis: if (inhoud register 7 = inhoud register 5) goto label


Welke operatie moet de ALU uitvoeren?

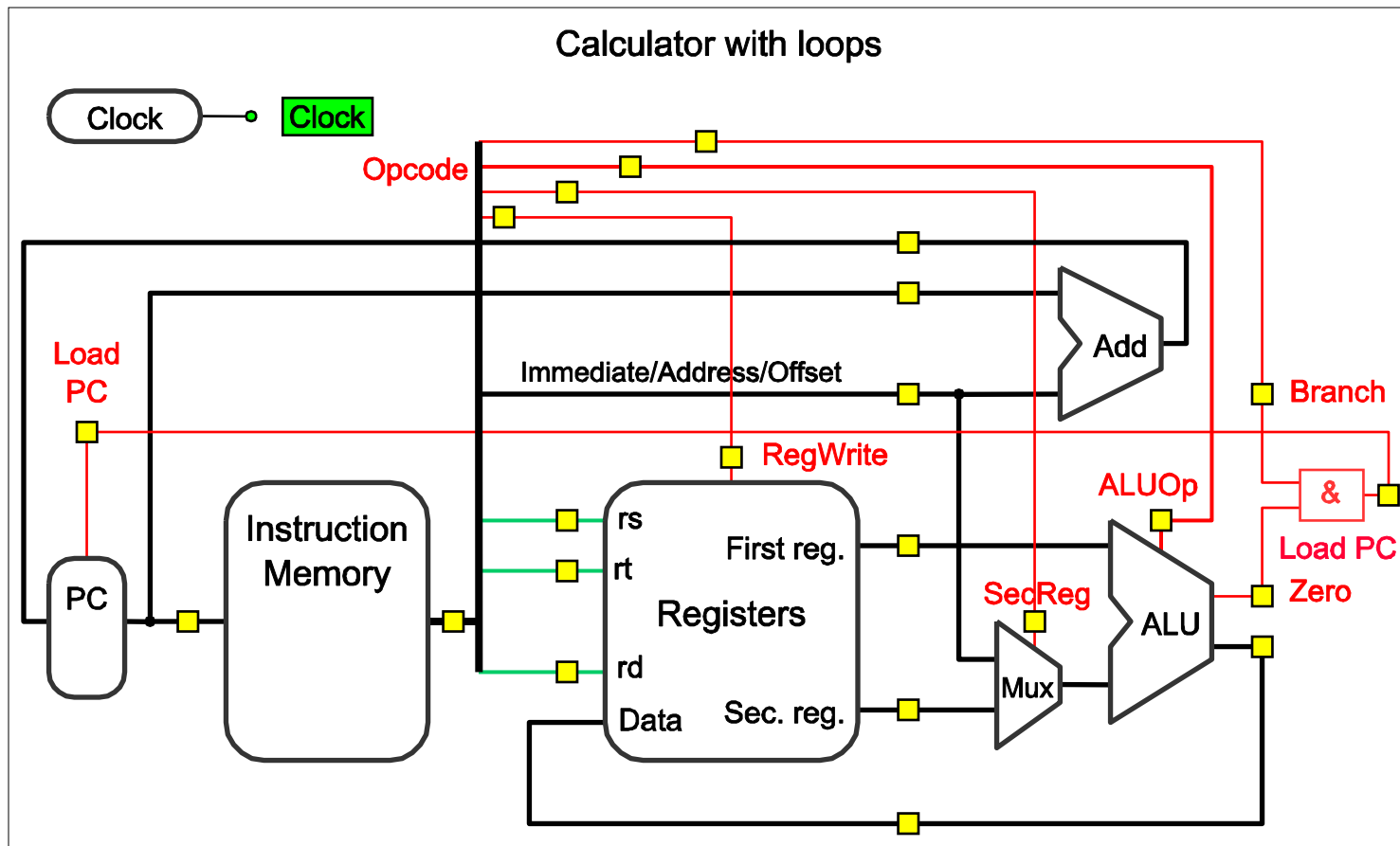

Waarom is er een RegWrite-lijn nodig?




Wanneer wordt er gesprongen?

 

Voorwaarden sprong:

- Branch = 1
- Zero = 1
- Opgaande klokflank

Wanneer wordt er gesprongen?

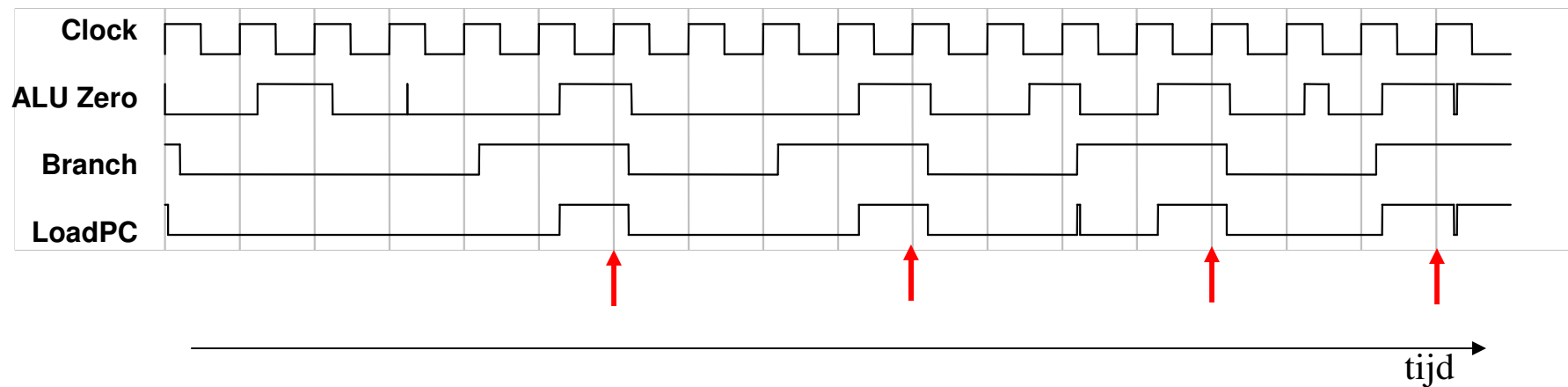


Voorwaarden sprong:

- Branch = 1
- Zero = 1
- Opgaande klokflank



Spikes & glitches

 



Toelichting opdracht 8

Vermenigvuldigen op de basisschool

Multiplicand a	1210
Multiplier b	<u>1301</u>
	1210
	0000
	3630
	<u>1210</u>
Product	1574210



Vermenigvuldigen binair

Multiplicand a	1010
Multiplier b	<u>1101</u>
	1010
	0000
	1010
	<u>1010</u>
Product	10000010



Vermenigvuldigen binair

Multiplicand a	1010
Multiplier b	<u>1101</u>
	1010
	<u>0000</u>
	01010
	<u>1010</u>
	110010
	<u>1010</u>
Product	10000010




Vermenigvuldigen binair

Multiplicand a	1010
Multiplier b	<u>1101</u>
	1010
	1010
	<u>110010</u>
	1010
Product	<u>10000010</u>

Vermenigvuldigen

Multiplicand a	1010
Multiplier b	<u>1101</u>
	1010
	1010
	<u>110010</u>
	1010
Product	10000010

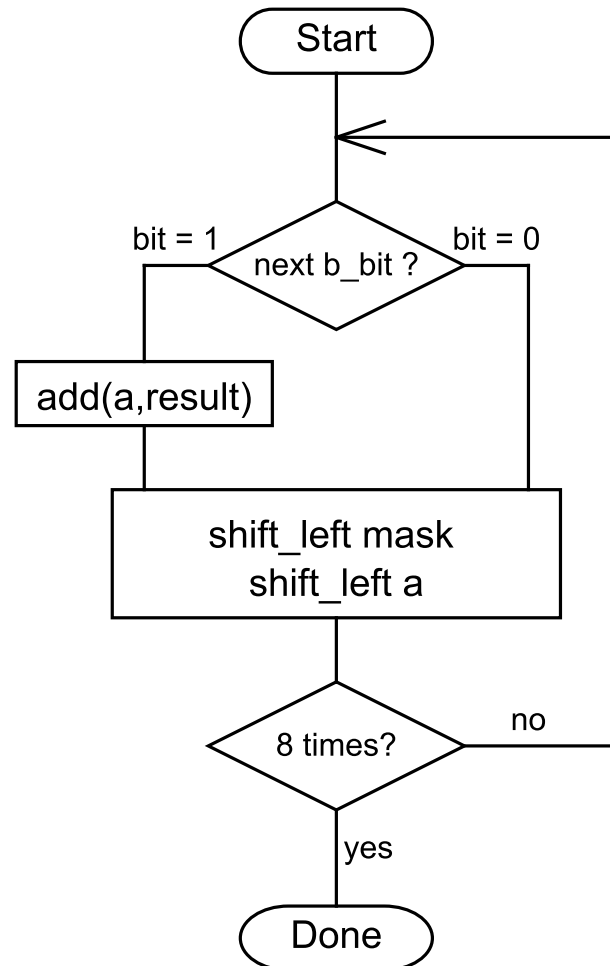




Shifting & Masking

```

Multiplicand a  1010
Multiplier b   1101
  1010
 1010
110010
 1010
-----
Product        10000010

```

b	1101	result	0000
mask	0001	a	1010
b AND mask	0001	ADD(a, result)	1010

 




Shifting & Masking

Multiplicand a	1010
Multiplier b	<u>1101</u>
	1010
	<u>1010</u>
	110010
	<u>1010</u>
Product	10000010

b	1101	result	1010
mask	0010	a	10100
b AND mask	0000	No ADD	

 

ADD mask, mask, mask = Shl 1, mask
 ADD a, a, a = Shl 1, a




Shifting & Masking

```

Multiplicand a  1010
Multiplier b   1101
  1010
 1010
110010
 1010
-----
Product        10000010

```

b	1101	result	1010
mask	0100	a	101000
b AND mask	0100	ADD(a, result)	110010

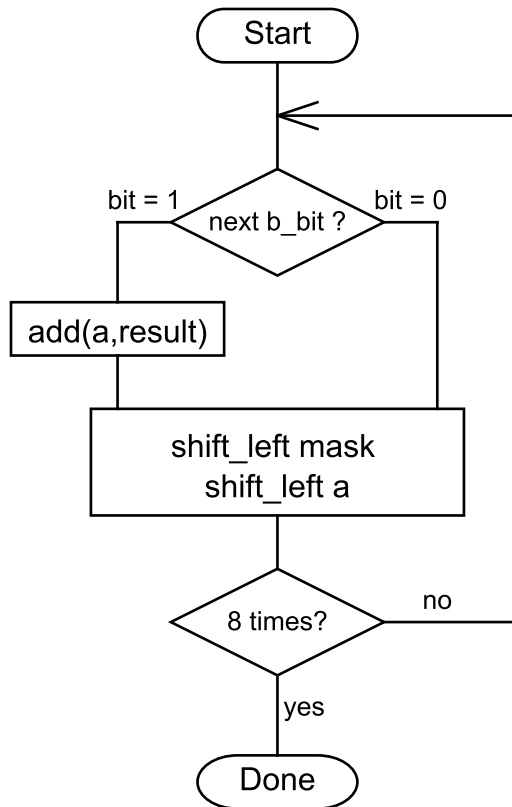



Shifting & Masking

```

Multiplicand a  1010
Multiplier b   1101
  1010
 1010
110010
 1010
-----
Product        10000010

```

b	1101	result	110010
mask	1000	a	1010000
b AND mask	1000	ADD(a, result)	10000010

